



Indutiva

bobina quando ligada a uma fonte c.c
me 4A quando ligada a uma fonte de

tência da bobina

ância indutiva e indutância

dância do circuito

lo de defasagem entre V e I

ncia dissipada no circuito

rama fasorial



Fernando